

## PEE Assignment 5


1. Truth table of 16:1 multiplexer:

$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	Output (Y)
0	0	0	0	$I_0$
0	0	0	1	$I_1$
0	0	1	0	$I_2$
0	0	1	1	$I_3$
0	1	0	0	$I_4$
0	1	0	1	$I_5$
0	1	1	0	$I_6$
0	1	1	1	$I_7$
1	0	0	0	$I_8$
1	0	0	1	$I_9$
1	0	1	0	$I_{10}$
1	0	1	1	$I_{11}$
1	1	0	0	$I_{12}$
1	1	0	1	$I_{13}$
1	1	1	0	$I_{14}$
1	1	1	1	$I_{15}$

Here,


$S_0, S_1, S_2, S_3$  are selection lines since a 16:1 multiplexer requires 4 selection lines.

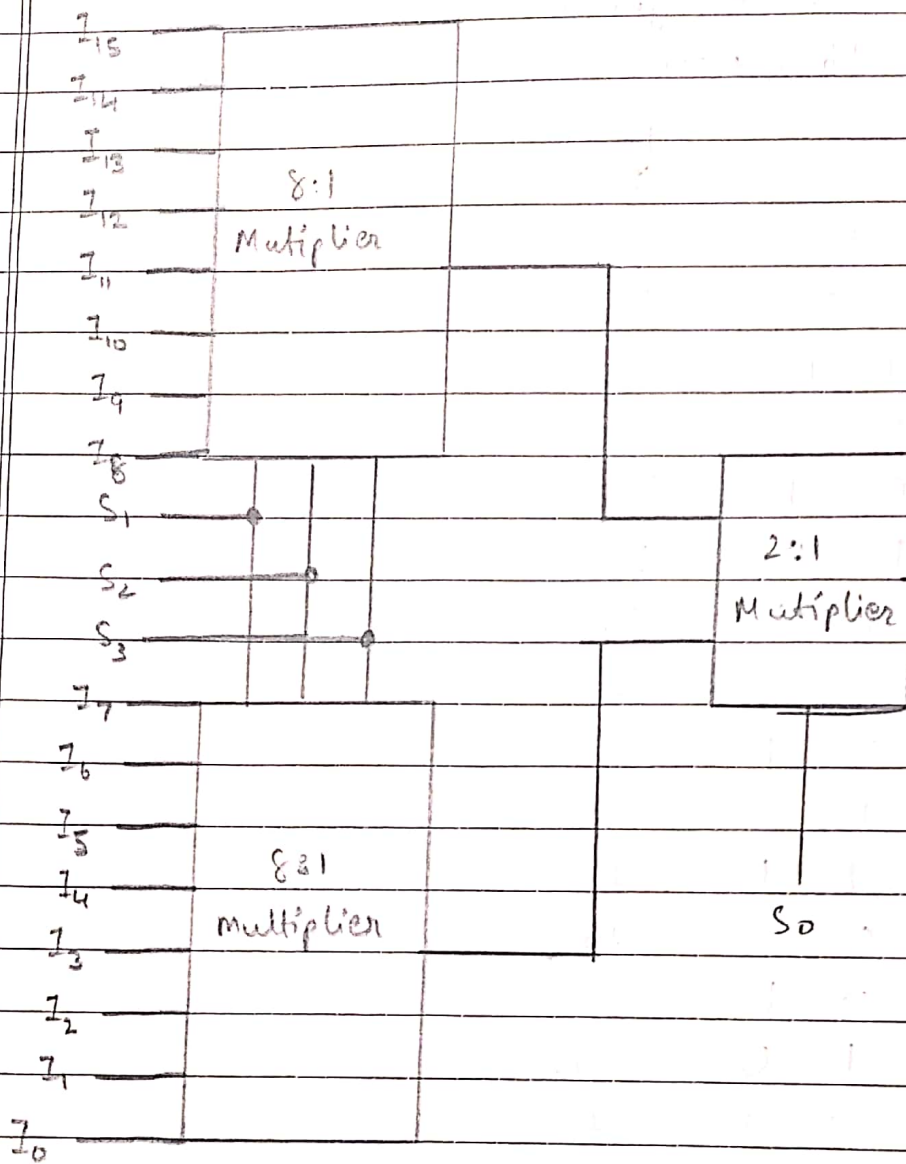Using two 8:1 multiplexer will use 3 selection lines and 2:1 multiplexer will use one selection line.



16:1 Multiplier using two 8:1 multiplier and one 2:1 multiplier.

2.a.	A	B	C	D	F <sub>1</sub>	
	0	0	0	0	1	$F_1 = D'$
	0	0	0	1	0	
	0	0	0	0	1	$F_1 = D'$
	0	0	1	1	0	
	0	1	0	0	0	$F = D$
	0	1	0	1	1	
	0	1	1	0	0	$F = 0$
	0	1	1	1	0	
	1	0	0	0	1	$F_1 = 0'$
	1	0	0	1	0	
	1	0	1	0	1	$F_1 = 0'$
	1	0	1	1	0	
	1	0	0	0	0	$F_1 = 0$
	1	1	0	1	0	
	1	1	1	0	1	$F = 0'$
	1	1	1	1	0	

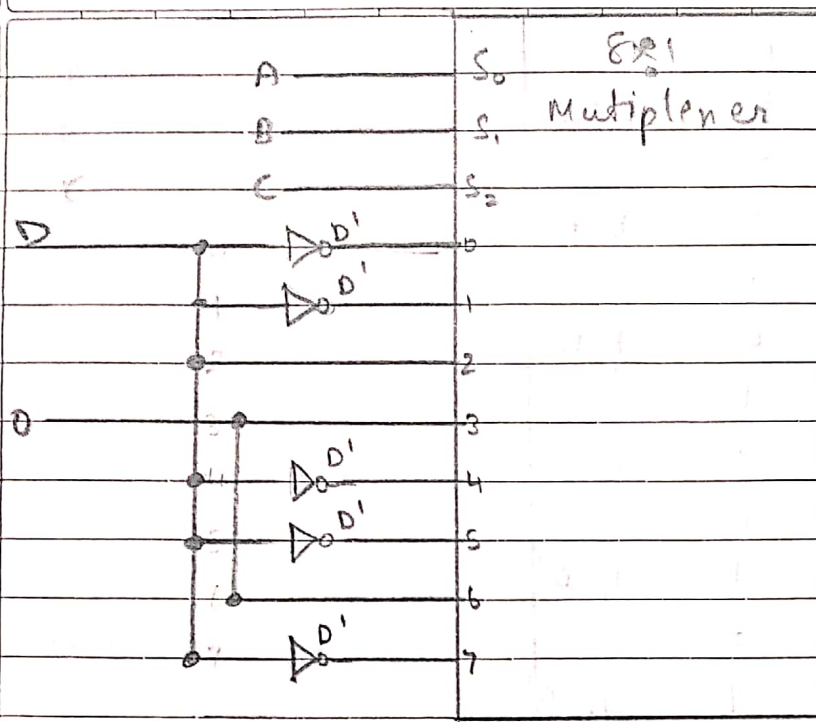


b  $F_2(A, B, C, D) = \sum m(2, 6, 11)$

A	B	C	D	$F_2$	
0	0	0	0	1	$F_2 = 1$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	$F_2 = 0$
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	$F_2 = 1$
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	$F_2 = 0$
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	$F_2 = 1$
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	$F_2 = 1$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	$F_2 = 1$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	$F_2 = 1$
1	1	1	1	1	


FOR EDUCATIONAL USE



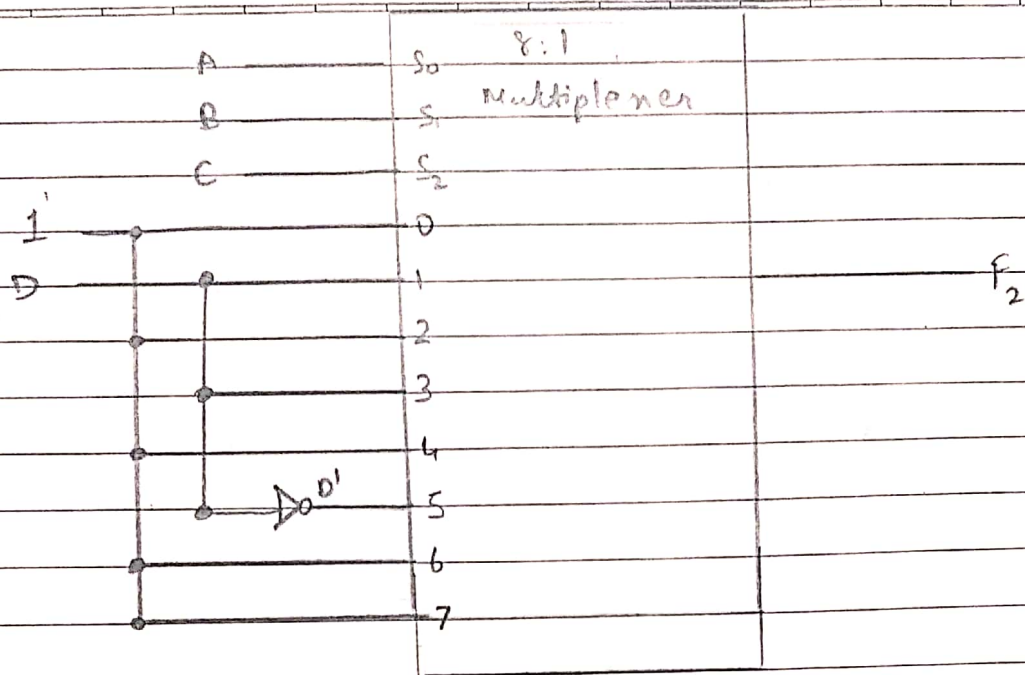

3. Truth table for full adder.

A	B	C	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

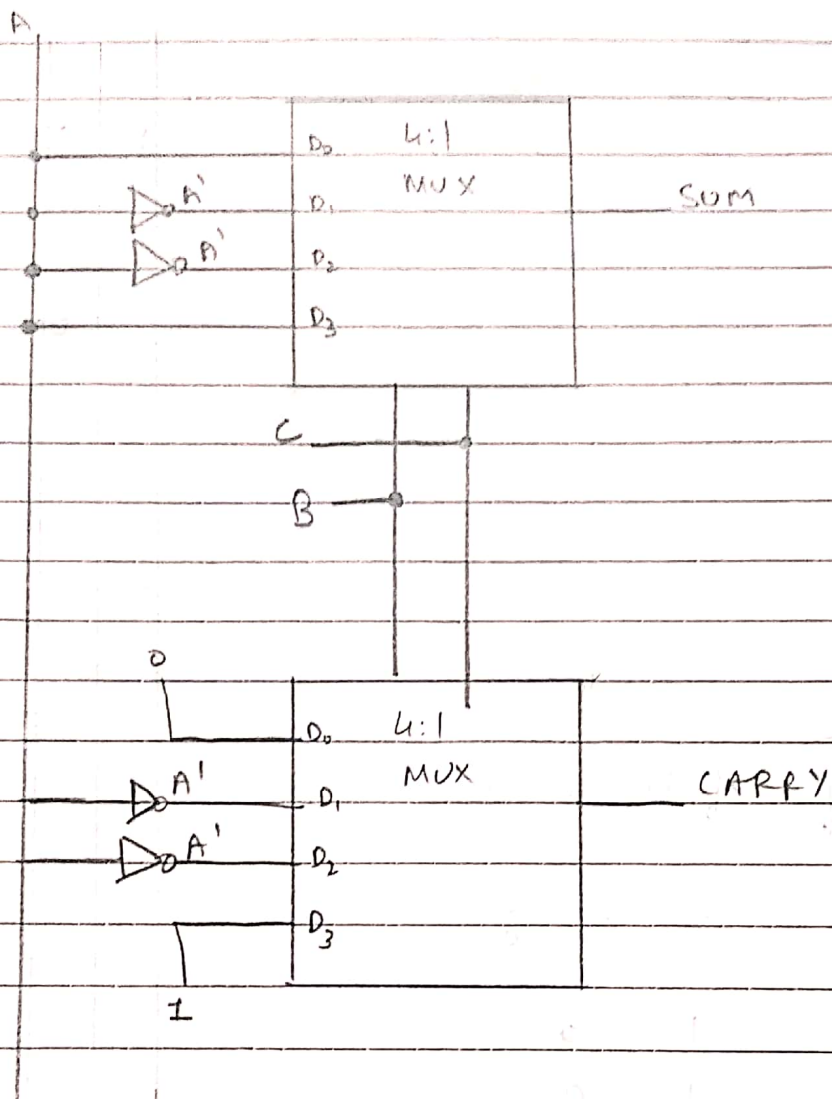

4.

a	b	c	F(output)	
0	0	0	$I_0$	$F = d$
0	0	1	$I_1$	$F = 0$
0	1	0	$I_2$	$F = 0$
0	1	1	$I_3$	$F = 1$
1	0	0	$I_4$	$F = d$
1	0	1	$I_5$	$F = 1$
1	1	0	$I_6$	$F = d'$
1	1	1	$I_7$	$F = 0$