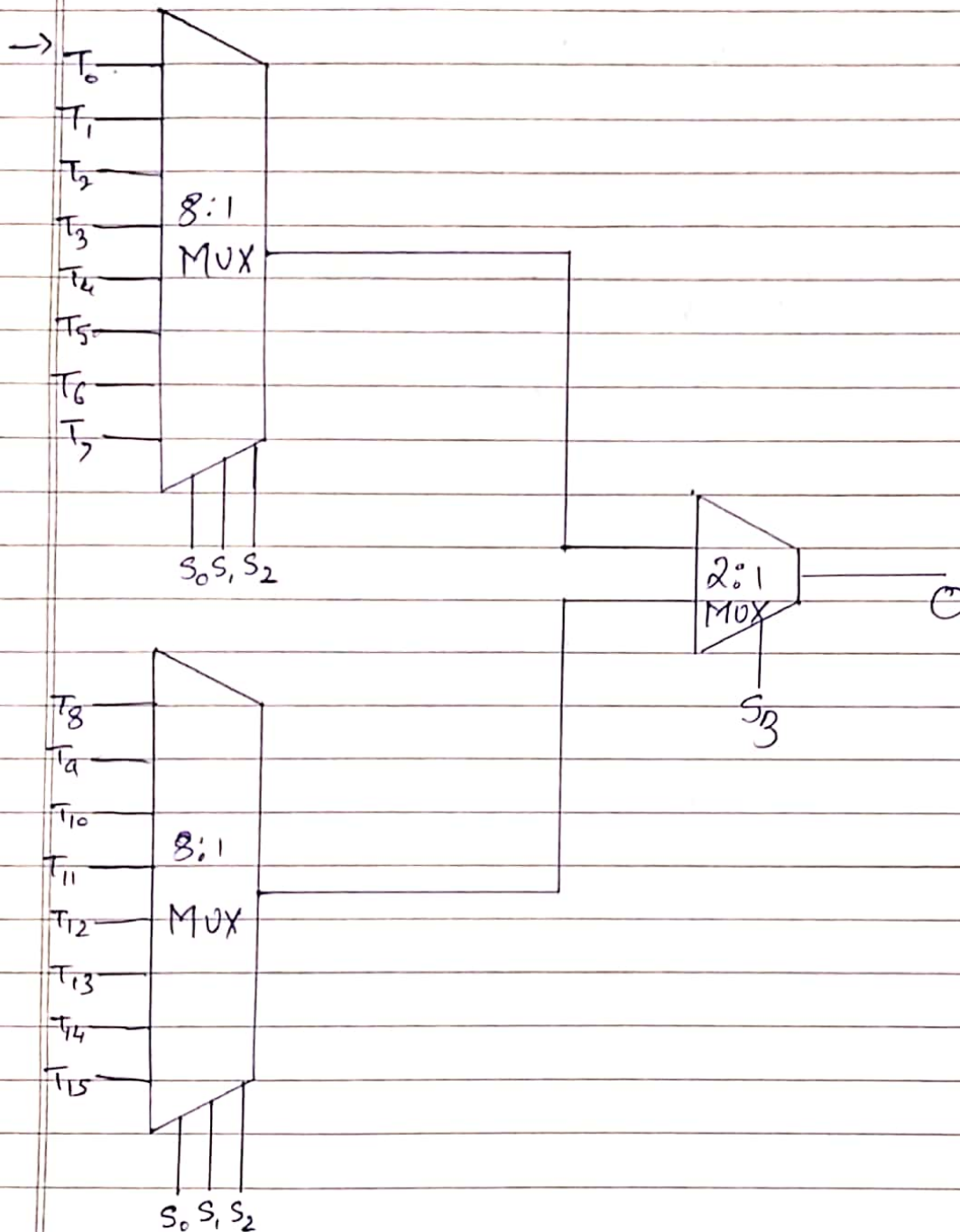



Q1. Construct a 16:1 multiplexer with 28:1 and 1 2:1 multiplexer. Use Block diagram?



Q2 Implement the following boolean expression function with a multiplexer. Draw Block diagram only.


a. $F_1(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

					1 0	
A	B	C	D	F_1		
0	0	0	0	1		
0	0	0	1	0		
0	0	1	0	1		
0	0	1	1	0		
0	1	0	0	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	0	0		
0	1	1	1	0		
1	0	0	0	1		
1	0	0	1	0		
1	0	1	0	1		
1	0	1	1	0		
1	1	0	0	0		
1	1	0	1	0		
1	1	1	0	1		
1	1	1	1	0		

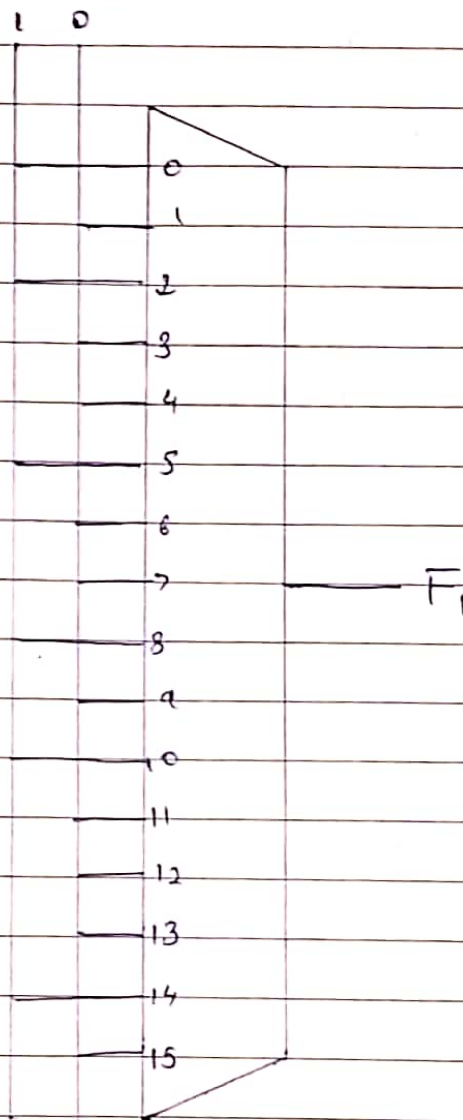

b $F_2 = \Pi M(2, 6, 11)$

	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

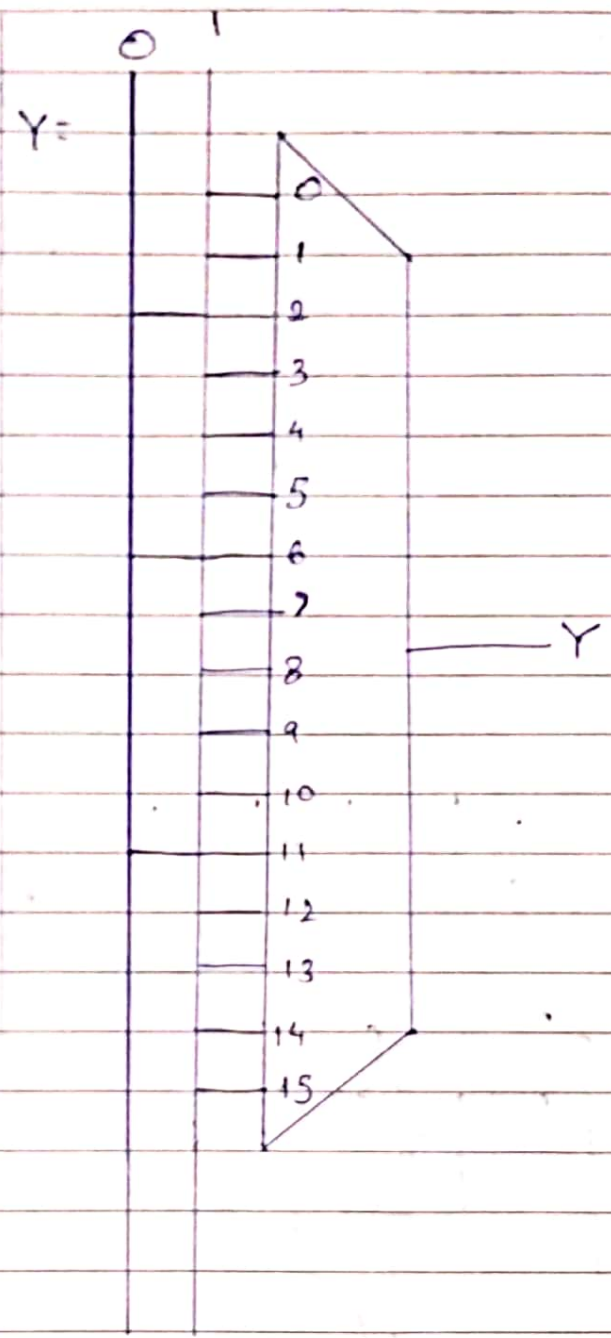

Q3. Implement a full adder with 24:1 multiplexer?

INPUTS OUTPUTS

A	B	C	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C = \sum m(1, 2, 4, 7)$$

Exp. for SUM

$$C = AB + BC + CA = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

Exp. for CARRY


Using MUX TREE and BC as select line

For SUM:-

For CARRY

	I_0	I_1	I_2	I_3
\bar{A}	0	①	②	3
A	④	5	6	⑦
	A	\bar{A}	\bar{A}	A

	I_0	I_1	I_2	I_3
\bar{A}	0	1	2	③
A	4	⑤	⑥	⑦
	0	A	A	1

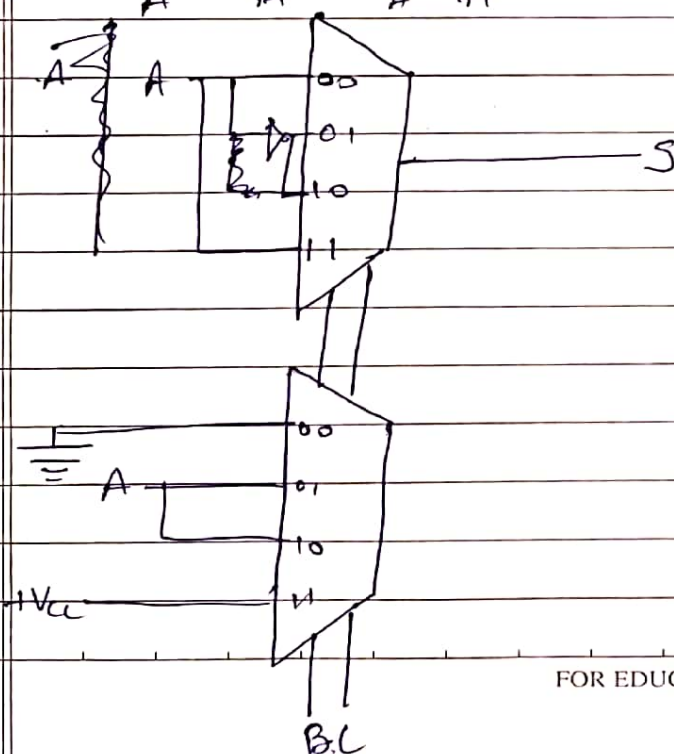

Q4. An 8:1 multiplexer has inputs A, B, C connected to the selection inputs S_2 , S_1 , and S_0 respectively. The data inputs I_0 through I_7 is as follows:-

1. $I_1 = I_2 = I_7 = 0$; $I_3 = I_5 = 1$; $I_0 = I_4 = D$; $I_6 = \bar{D}$

A	B	C	I_i	O
0	0	0	i_0	D
0	0	1	i_1	0
0	1	0	i_2	0
0	1	1	i_3	1
1	0	0	i_4	D
1	0	1	i_5	1
1	1	0	i_6	\bar{D}
1	1	1	i_7	0

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A} \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} B C + A \bar{B} \bar{C} D + A \bar{B} C + A B \bar{C} \bar{D} \\
 &= \bar{B} \bar{C} D (A + \bar{A}) + C (\bar{A} B + A \bar{B}) + A B \bar{C} \bar{D} \\
 &= \bar{B} \bar{C} D + C (A \oplus B) + A B \bar{C} \bar{D}
 \end{aligned}$$

b. $i_1 = i_2 = 0, i_3 = i_7 = 1; i_4 = i_5 = \emptyset, i_0 = i_6 = \bar{D}$

A	B	C	Y	
0	0	0	i_0	\bar{D}
0	0	1	i_1	\emptyset
0	1	0	i_2	\emptyset
0	1	1	i_3	1
1	0	0	i_4	\bar{D}
1	0	1	i_5	\bar{D}
1	1	0	i_6	\bar{D}
1	1	1	i_7	1

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + BCC + \bar{A}A + A\bar{B}D(C + \bar{C}) + AB\bar{C}\bar{D} \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + BC + A\bar{B}D + AB\bar{C}\bar{D}
 \end{aligned}$$