

Mux and Decoder Applications



Implement the following logic expression
using

i) 8:1 mux

ii) 4:1, 2:1 muxes

$$y = \sum m(0, 1, 3, 4, 6)$$

Implement the following logic expression using

i) 8:1 mux

ii) 4:1, 2:1 muxes

$$y = \sum m(0, 1, 3, 4, 6)$$

$$\text{let } y = f(a, b, c)$$

	a	b	c	y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Implementing using 4:1 & 2:1 muxes

a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Steps:

1: A 4:1 mux requires 2 select lines & 2:1 mux requires 1 select line. So we divide a, b & c

Implementing using 4:1 & 2:1 muxes



	a	b	c	y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Steps:


1: A 4:1 mux requires 2 select lines & 2:1 mux requires 1 select line. So we divide a, b & c

2: Either take bc or ab as select lines for 4:1 mux. Taking bc as 4:1 mux select i/p.

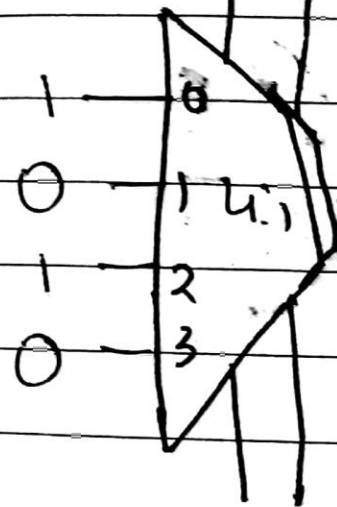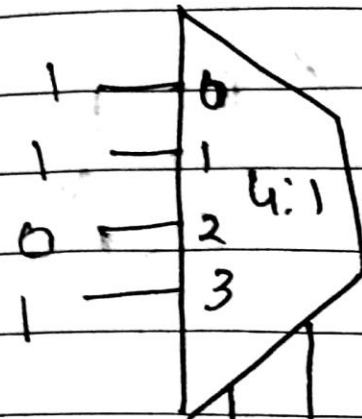3: Connect values given under y as i/p's to




bc

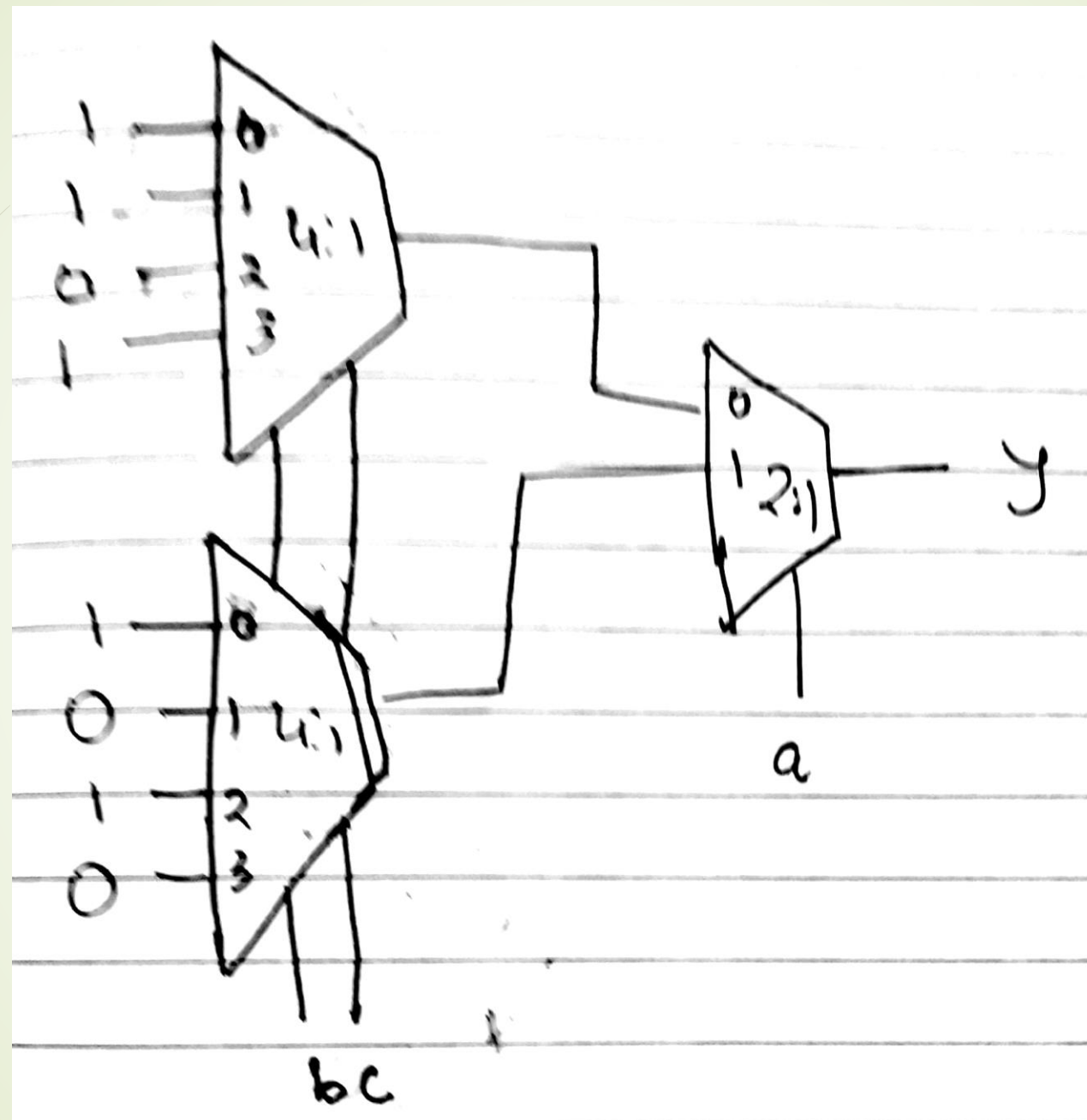

Another method - With only 1 4:1 mux

a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

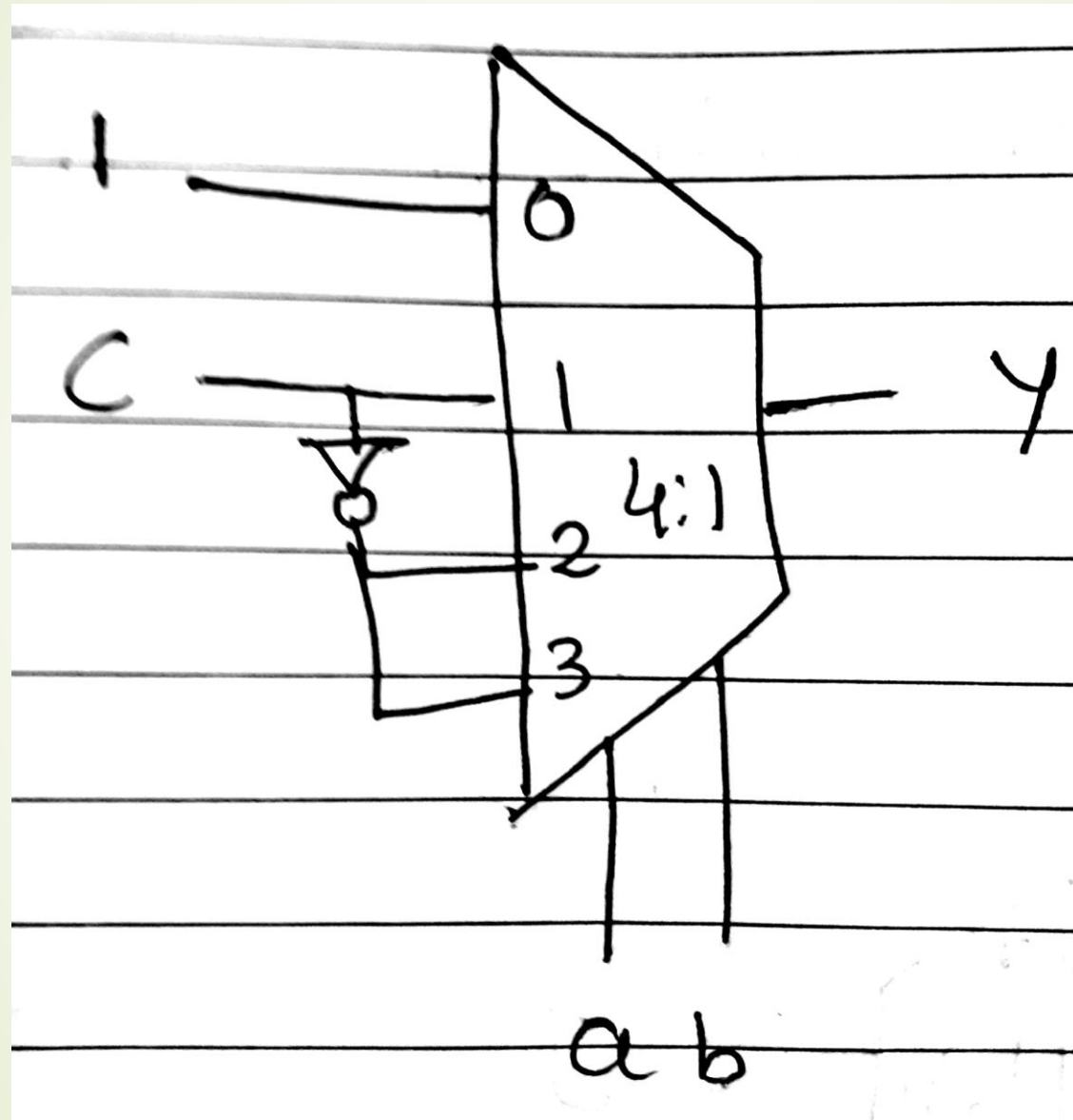
Take ab as 4:1 mux select inputs. Now there are two o/p's for same combination of ab . Just compare values of c & y .




Implement the following boolean function using a single 8:1 mux and logic gates
gates $Y = \Sigma(1,3,4,11,12,13,14,15)$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	
0	0	0	0	0	$F = D$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	$F = D$
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	$F = D'$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	$F = 0$
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	$F = 0$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	$F = D$
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	$F = 1$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	$F = 1$
1	1	1	1	1	

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	
0	0	0	0	0	$F = D$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	$F = D$
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	$F = D'$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	$F = 0$
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	$F = 0$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	$F = D$
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	$F = 1$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	$F = 1$
1	1	1	1	1	

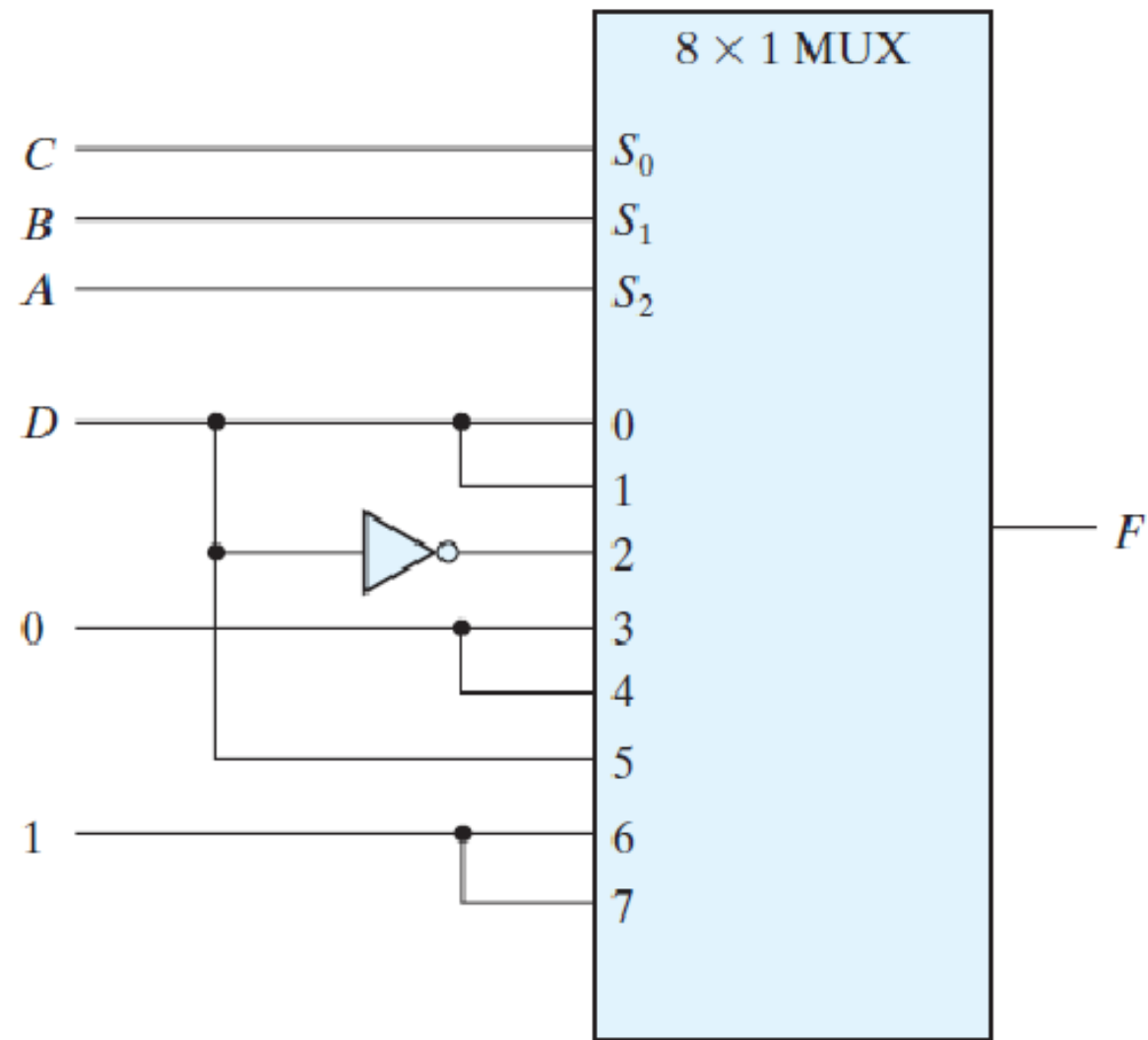

A 3 line to 8 line decoder

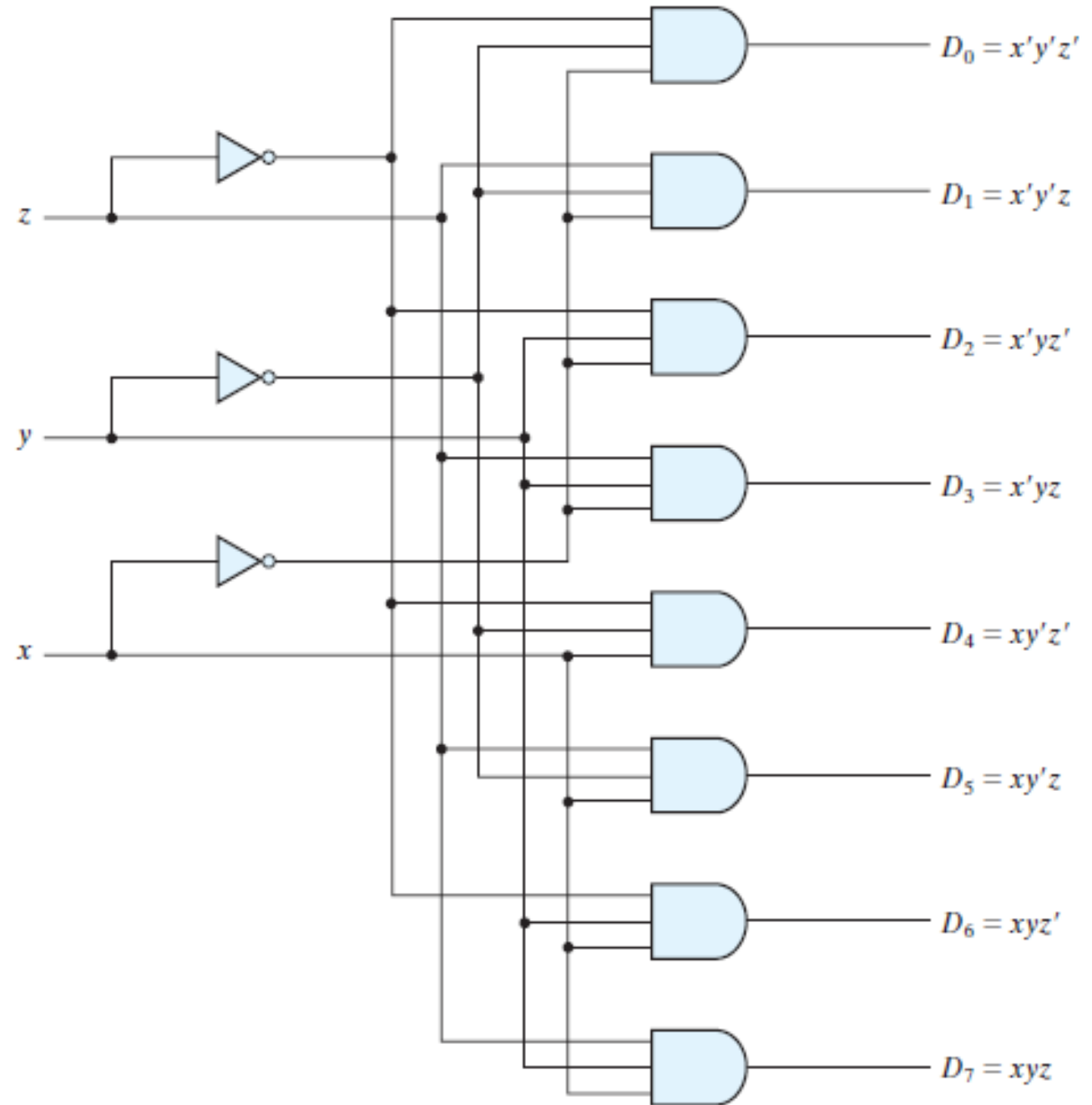

Truth Table of a Three-to-Eight-Line Decoder

Inputs			Outputs							
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₅	<i>D</i> ₆	<i>D</i> ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Decoder applications:

- Logic implementation.

Eg. Implement a full adder using 3:8 decoder

a	b	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sum = $\Sigma(1, 2, 4, 7)$

Cout = $\Sigma(3, 5, 6, 7)$

